

MINICORSO POUL: PCB

EDA PROPRIETARI


- Altium
- Eagle
- ...


EDA FOSS

- KiCad
- gEDA
- Fritzing
- ...

ESEMPI E CONSIGLI


ALIMENTAZIONI

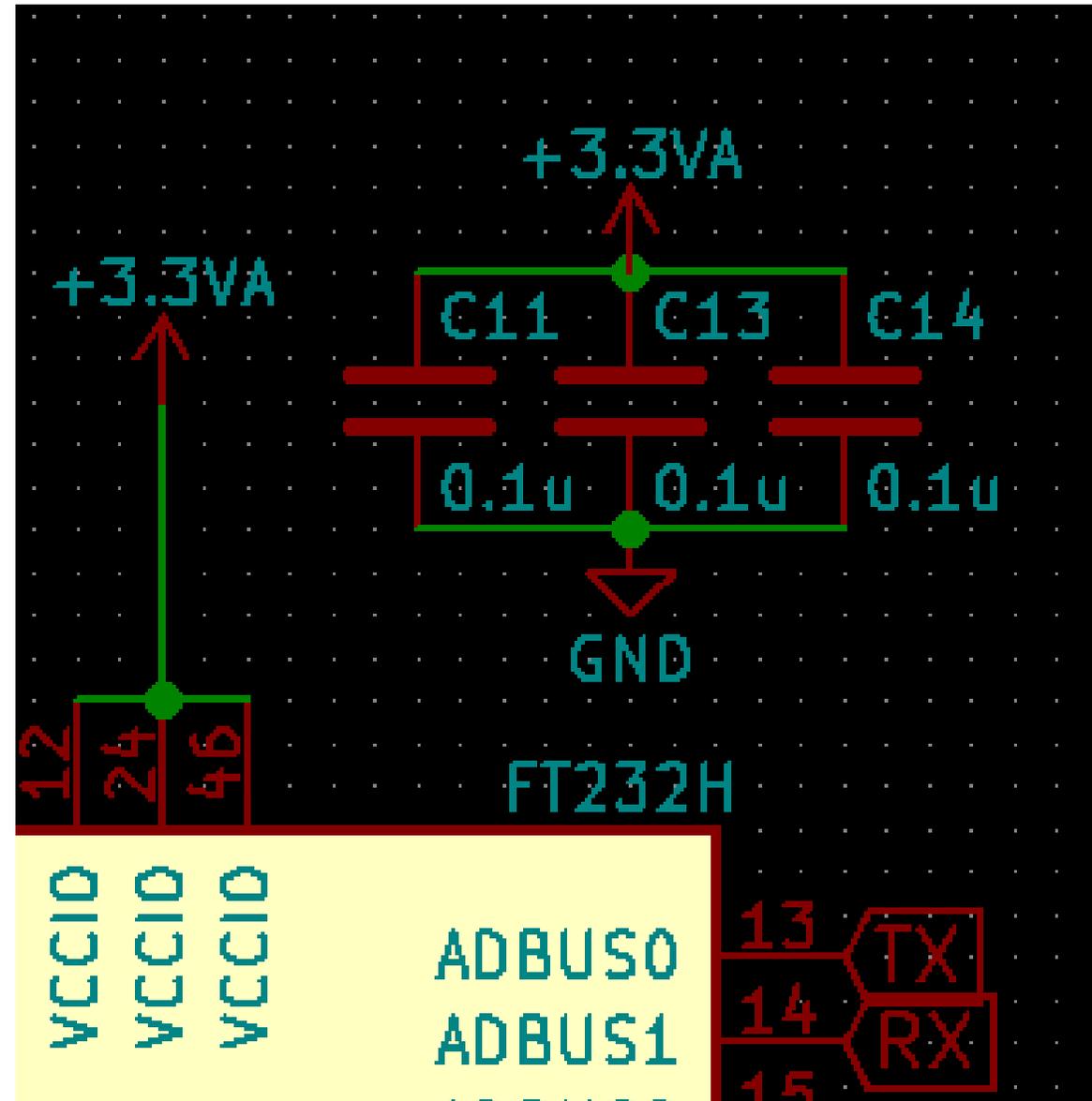

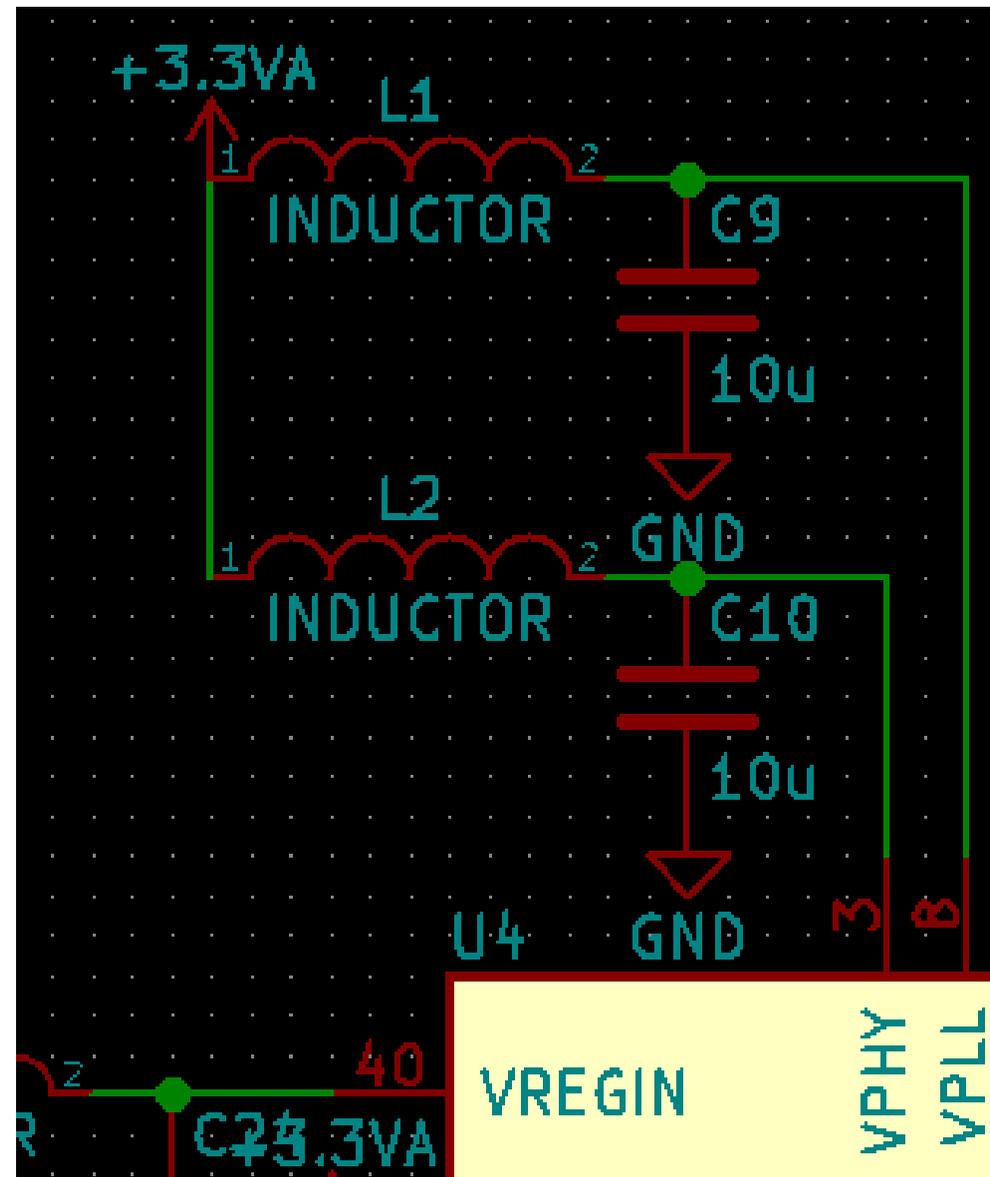


DEBOUNCE

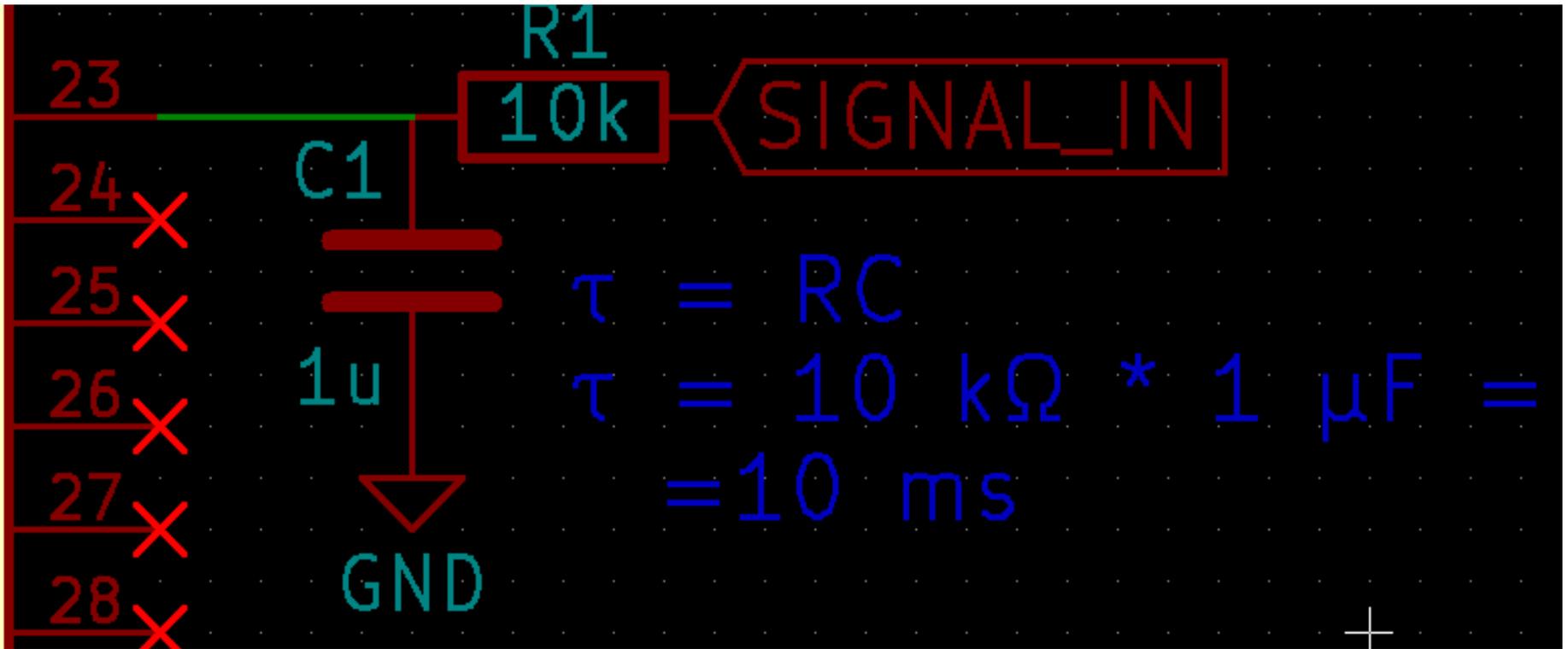(PCINT8/ADC0)PC0
(PCINT9/ADC1)PC1
(PCINT10/ADC2)PC2
(PCINT11/ADC3)PC3
(PCINT12/SDA/ADC4)PC4
(PCINT13/SCL/ADC5)PC5




(PCINT4/MISO)PB4
 (PCINT5/SCK)PB5
 (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6
 (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7

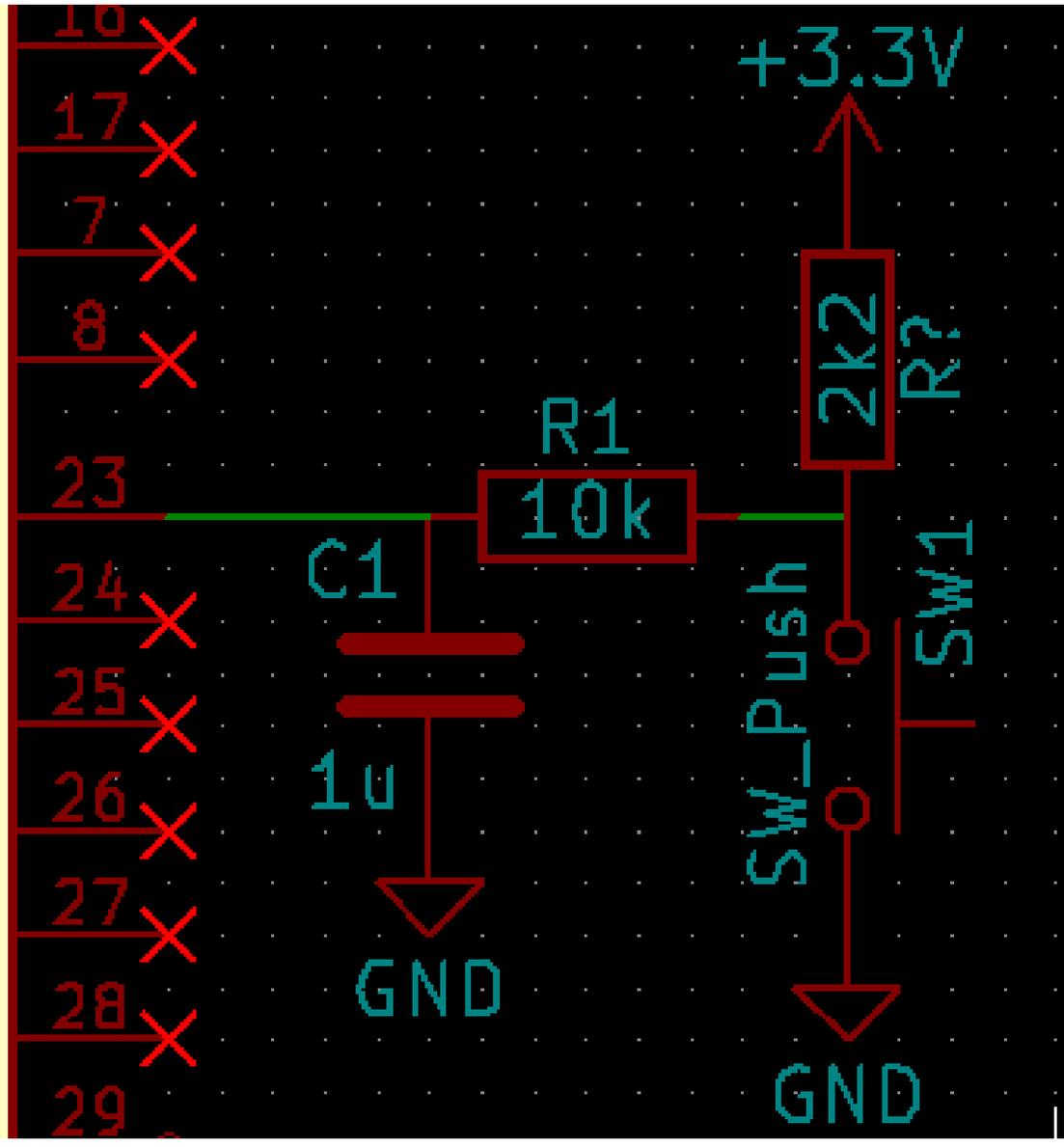 (PCINT8/ADC0)PC0
 (PCINT9/ADC1)PC1
 (PCINT10/ADC2)PC2
 (PCINT11/ADC3)PC3
 (PCINT12/SDA/ADC4)PC4
 (PCINT13/SCL/ADC5)PC5
 (PCINT14/REF)PC6




(PCINT4/MISO)PB4
(PCINT5/SCK)PB5
(PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6
(PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7

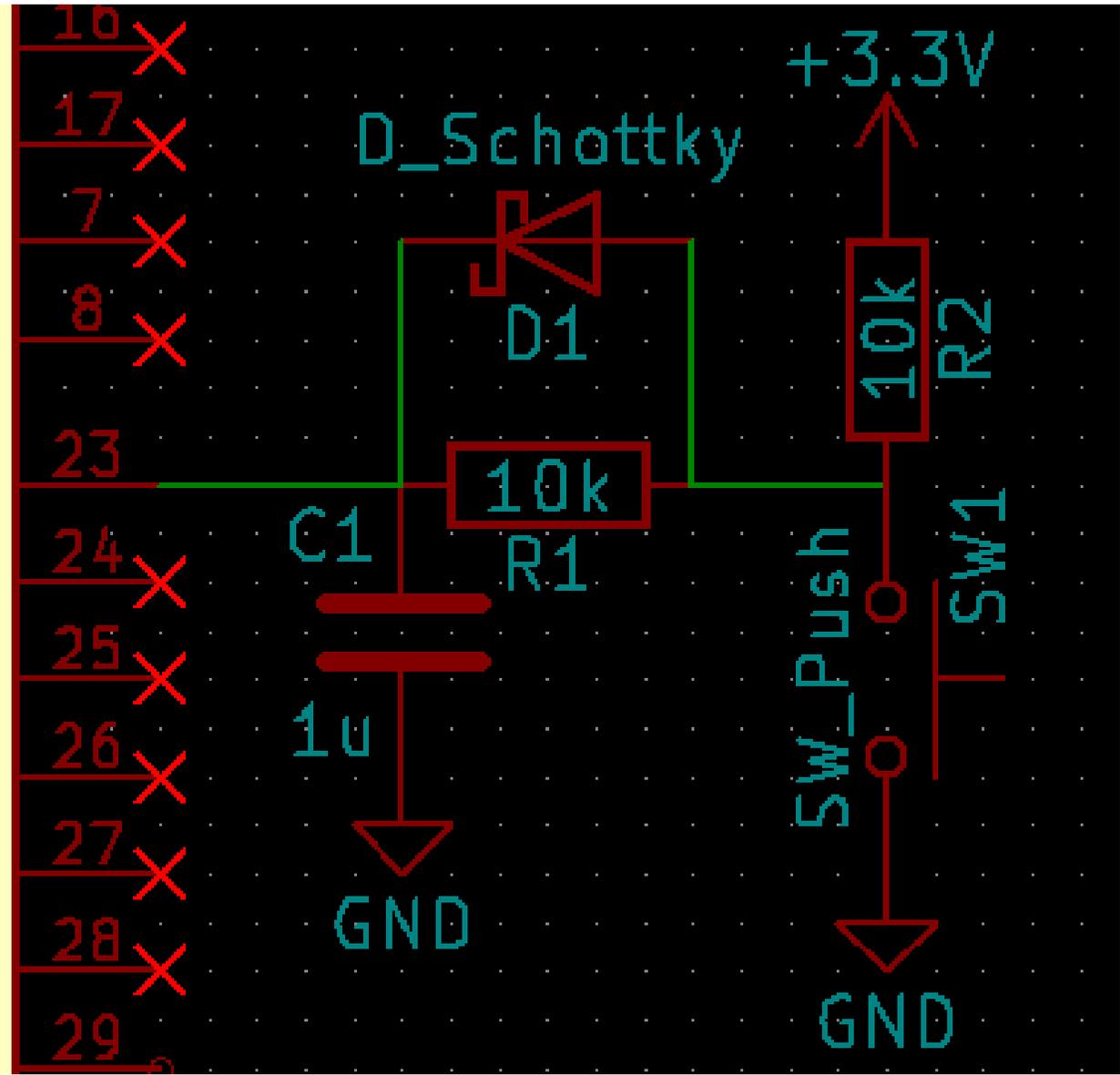
(PCINT8/ADC0)PC0
(PCINT9/ADC1)PC1
(PCINT10/ADC2)PC2
(PCINT11/ADC3)PC3
(PCINT12/SDA/ADC4)PC4
(PCINT13/SCL/ADC5)PC5
(PCINT14/RESET)PC6




RESET

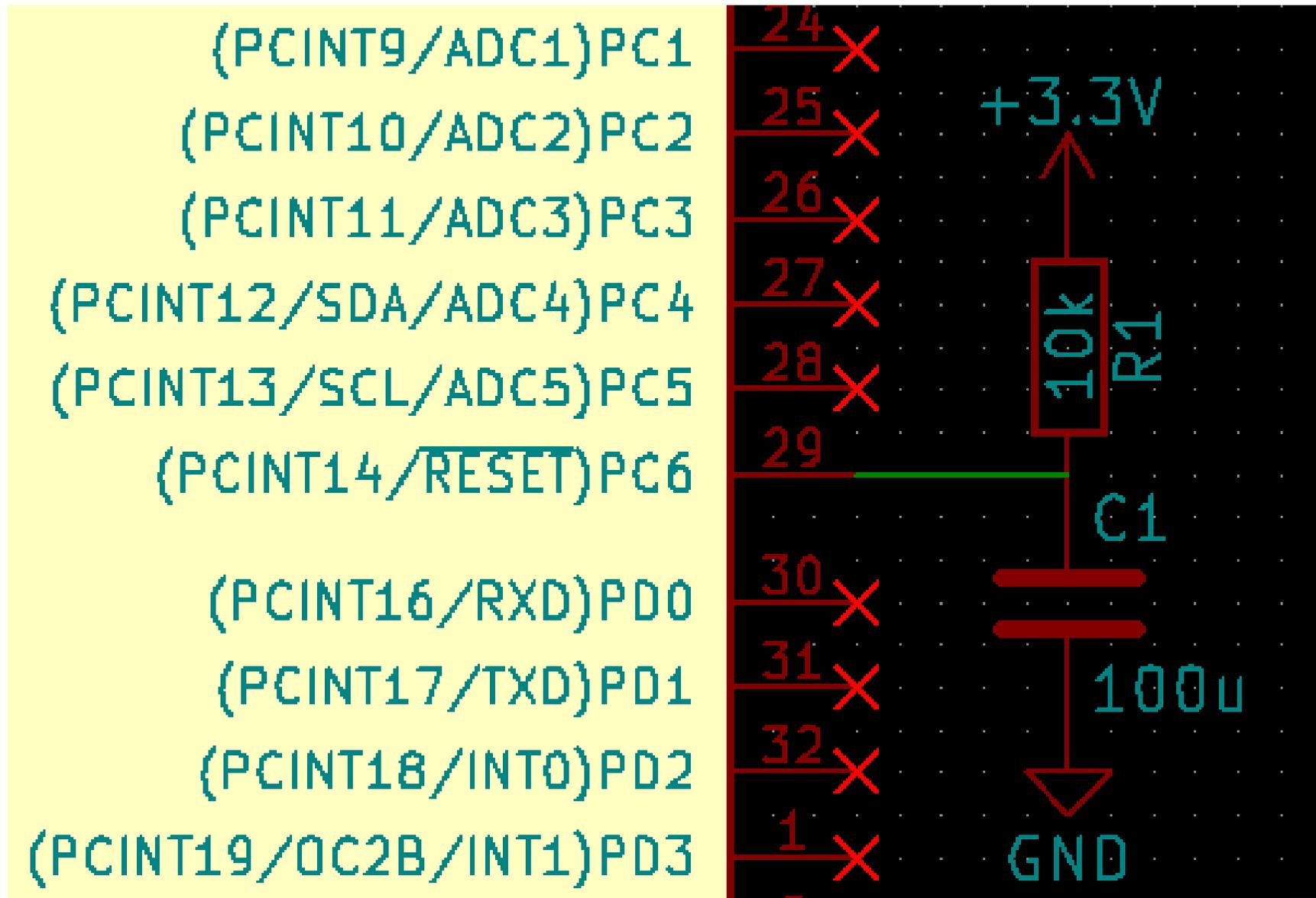

LED

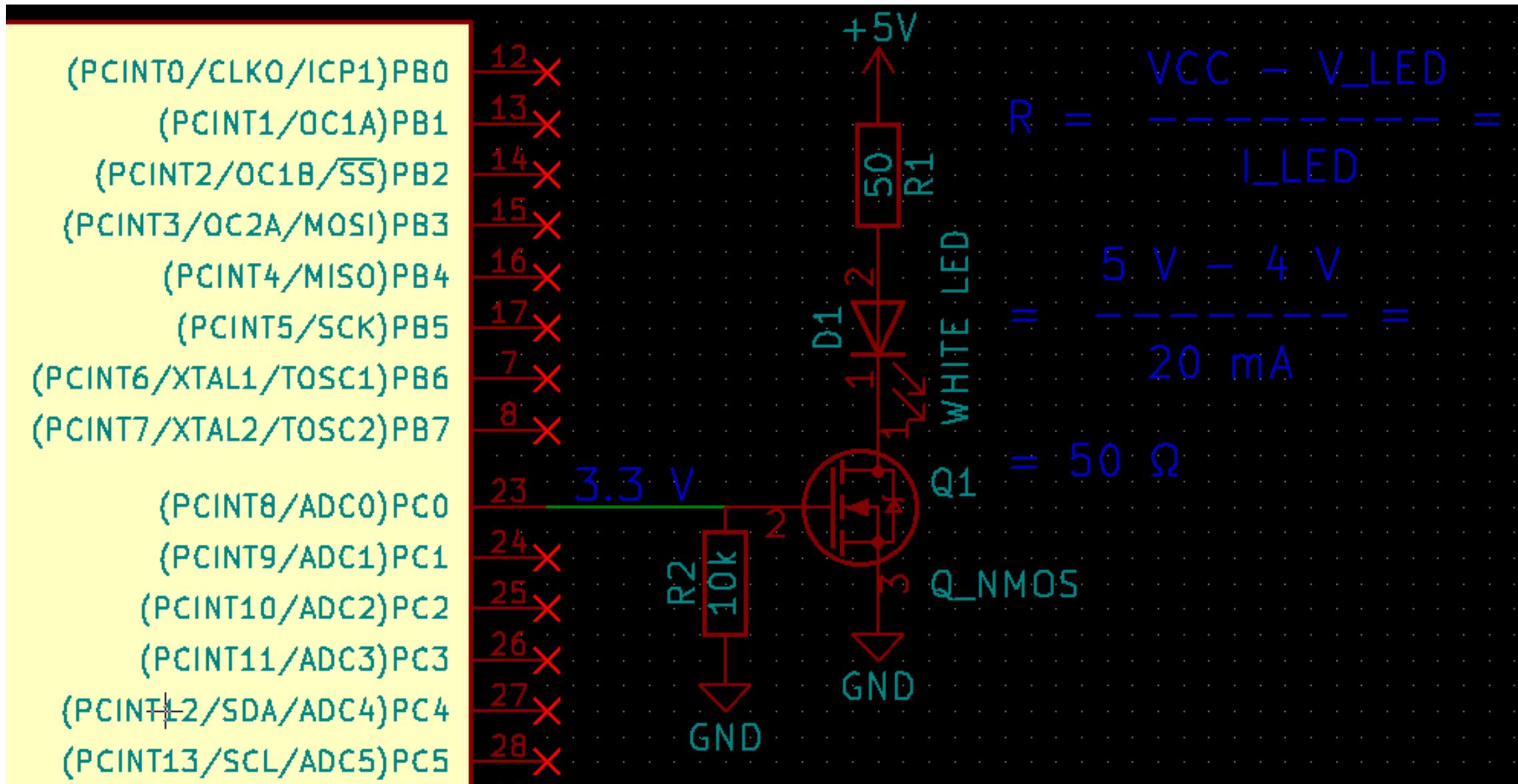


(PCINT4/MISO)PB4	16	X
(PCINT5/SCK)PB5	17	X
(PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6	7	X
(PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7	8	X
(PCINT8/ADC0)PC0	23	3.3 V
(PCINT9/ADC1)PC1	24	X
(PCINT10/ADC2)PC2	25	X
(PCINT11/ADC3)PC3	26	X
(PCINT12/SDA/ADC4)PC4	27	X
(PCINT13/SCL/ADC5)PC5	28	X
(PCINT14/RESET)PC6	29	X
(PCINT16/RXD)PD0	30	X
(PCINT17/TXD)PD1	31	X
(PCINT18/INT0)PD2	32	X

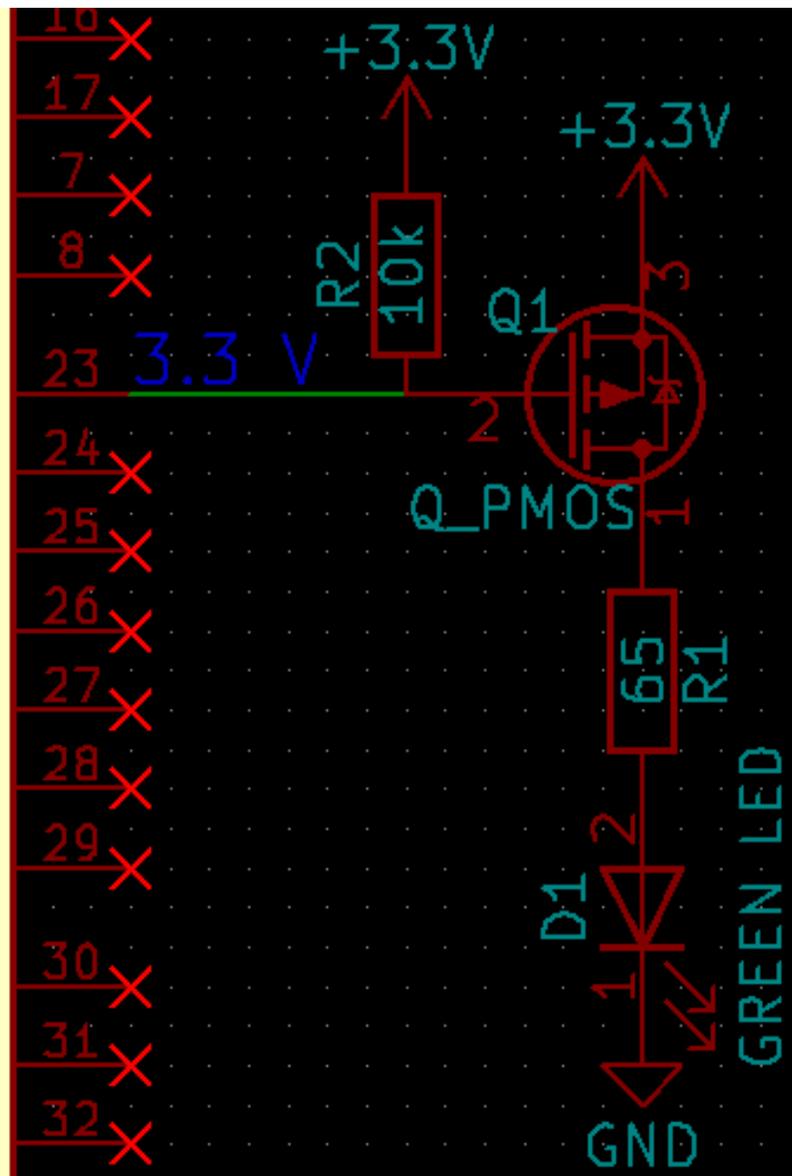

$$R = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_{LED}} = \frac{3.3\text{ V} - 2\text{ V}}{20\text{ mA}} = 65\ \Omega$$

MOTORI

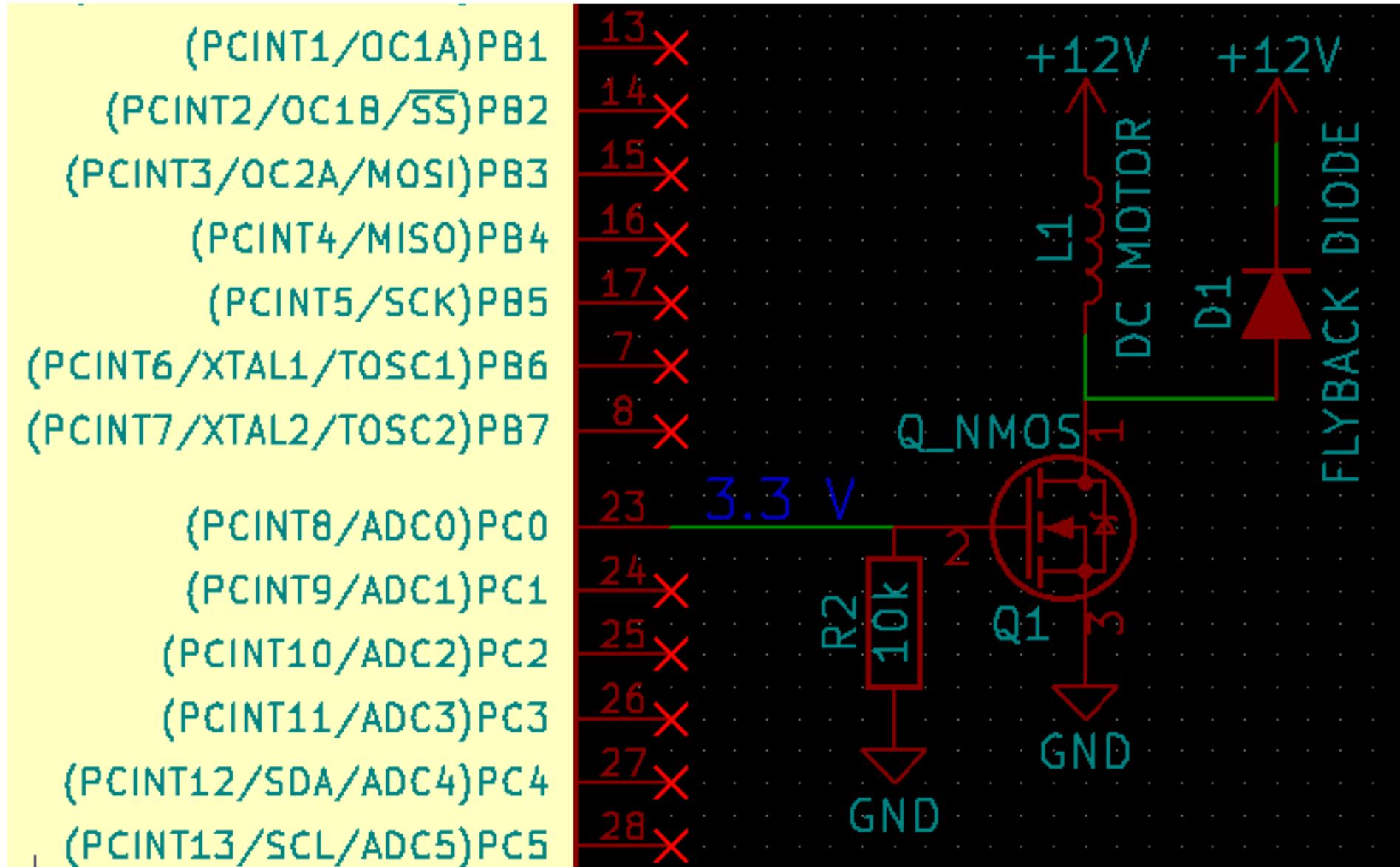

ADATTAMENTO LIVELLI LOGICI

/XTAL2/TOSC2)PB7	8	X				X	7	(PCINT6/XTAL1/TOSC1)
(PCINT8/ADC0)PC0	23	o				X	8	(PCINT7/XTAL2/TOSC2)
(PCINT9/ADC1)PC1	24	X				o	23	(PCINT8/ADC0)PC0
PCINT10/ADC2)PC2	25	X				X	24	(PCINT9/ADC1)PC1
PCINT11/ADC3)PC3	26	X				X	25	(PCINT10/ADC2)PC2
PCINT12/SDA/ADC4)PC4	27	X				X	26	(PCINT11/ADC3)PC3
PCINT13/SCL/ADC5)PC5	28	X				X	27	(PCINT12/SDA/ADC4)PC4
PCINT14/RESET)PC6	29	X				X	28	(PCINT13/SCL/ADC5)PC5
(PCINT16/RXD)PD0	30					X	29	(PCINT14/RESET)PC6
(PCINT17/TXD)PD1	31						30	(PCINT16/RXD)PD0
(PCINT18/INT0)PD2	32	X					31	(PCINT17/TXD)PD1
PCINT19/OC2B/INT1)PD3	1	X				X	32	(PCINT18/INT0)PD2
PCINT20/XCK/T0)PD4	2	X				X	1	(PCINT19/OC2B/INT1)PD3
PCINT21/OC0B/T1)PD5	9	X				X	2	(PCINT20/XCK/T0)PD4
PCINT22/OC0A/AIN0)PD6	10	o				X	9	(PCINT21/OC0B/T1)PD5


$V = VCC * \frac{R2}{R1 + R2} =$
 $= 5 V * \frac{3.3 k\Omega}{2.2 k\Omega + 3.3 k\Omega} =$
 $= 3 V$

5 V 2.2k R1 3.3k R2 3.3 V


GND

$V = VCC * \frac{R2}{R1 + R2} =$
 $= 5 V * \frac{3.3 k\Omega}{2.2 k\Omega + 3.3 k\Omega} =$
 $= 3 V$

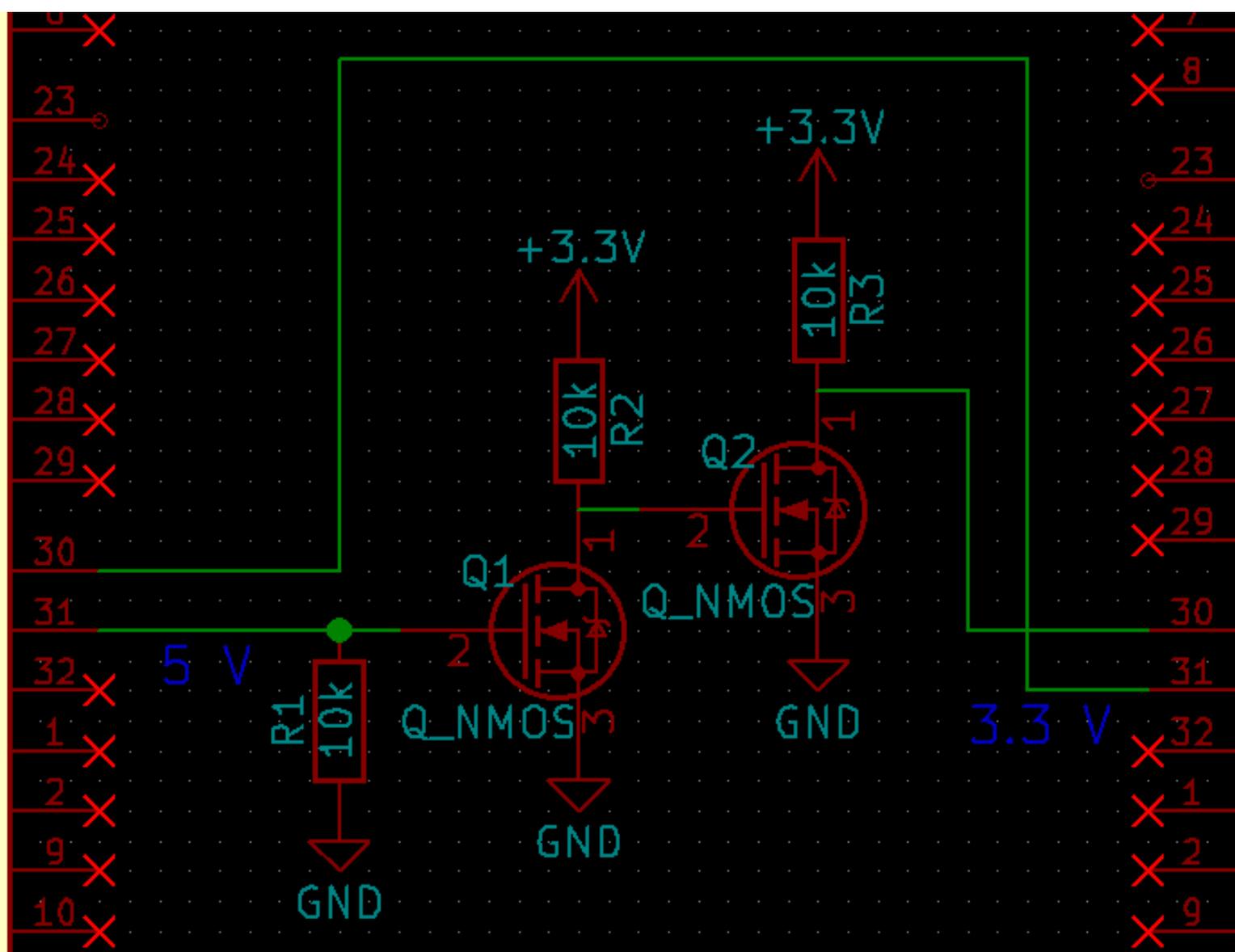! /TOSC2)PB7
8/ADC0)PC0
9/ADC1)PC1
0/ADC2)PC2
1/ADC3)PC3
A/ADC4)PC4
L/ADC5)PC5
+/RESET)PC6
16/RXD)PD0
17/TXD)PD1
18/INT0)PD2
2B/INT1)PD3
XCK/T0)PD4
COB/T1)PD5
0A/AINO)PD6



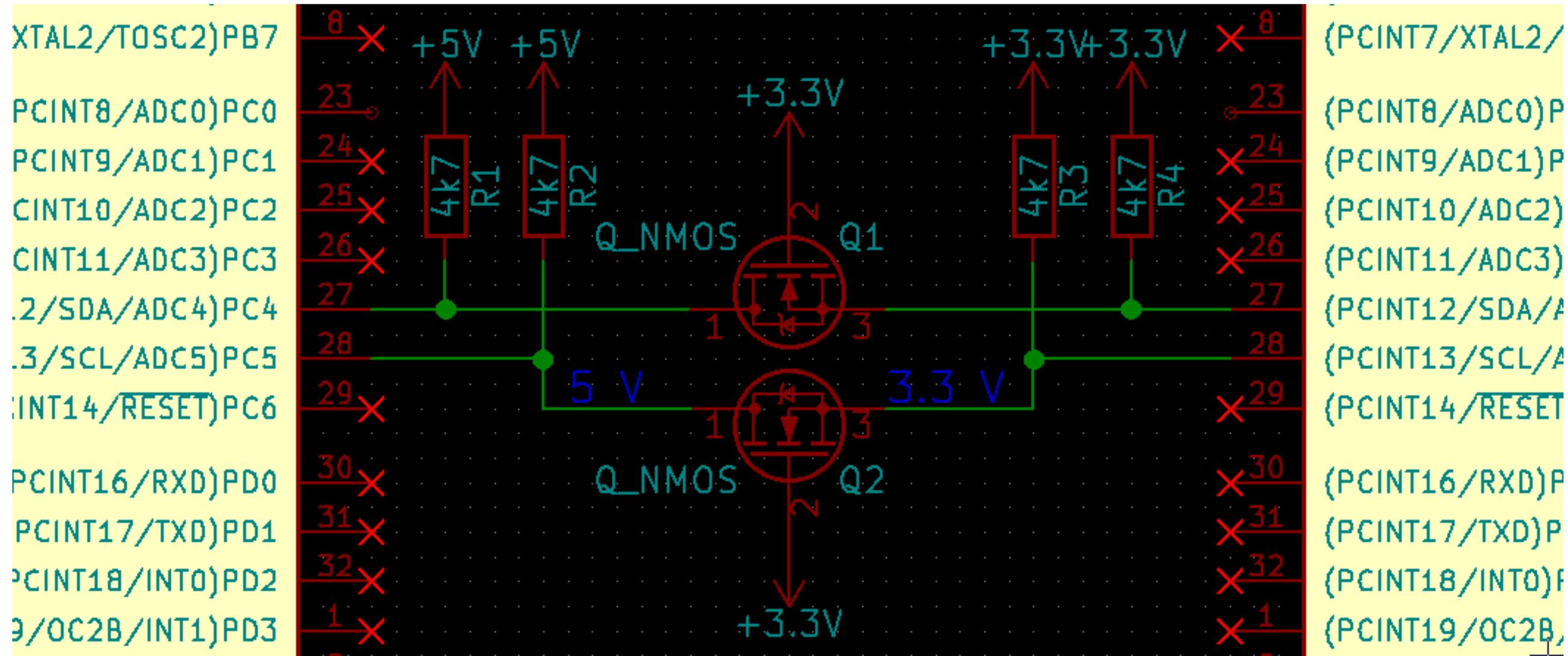(PCINT6/XTAL1/T
8
(PCINT7/XTAL2/T
23
(PCINT8/ADC0)PC
24
(PCINT9/ADC1)PC
25
(PCINT10/ADC2)F
26
(PCINT11/ADC3)F
27
(PCINT12/SDA/AD
28
(PCINT13/SCL/AD
29
(PCINT14/RESET)
30
(PCINT16/RXD)PC
31
(PCINT17/TXD)PD
32
(PCINT18/INT0)PI
1
(PCINT19/OC2B/
2
(PCINT20/XCK/T0
9
(PCINT21/OC0B/



OSCILLATORI

(PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6

(PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7

(PCINT8/ADC0)PC0


(PCINT9/ADC1)PC1

(PCINT10/ADC2)PC2


(PCINT11/ADC3)PC3


(PCINT12/SDA/ADC4)PC4


(PCINT13/SCL/ADC5)PC5

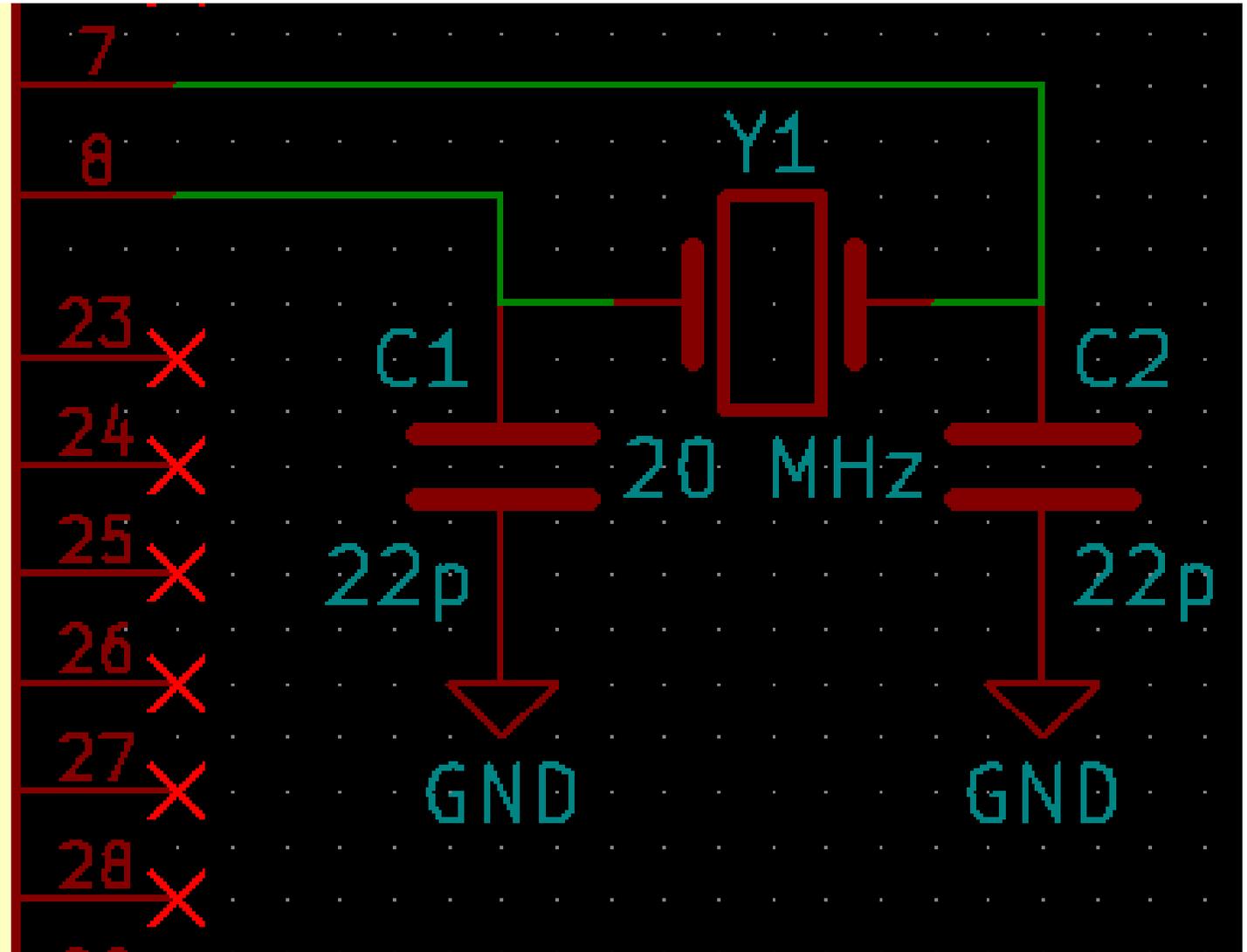


USB (SEGNALI DIFFERENZIALI)

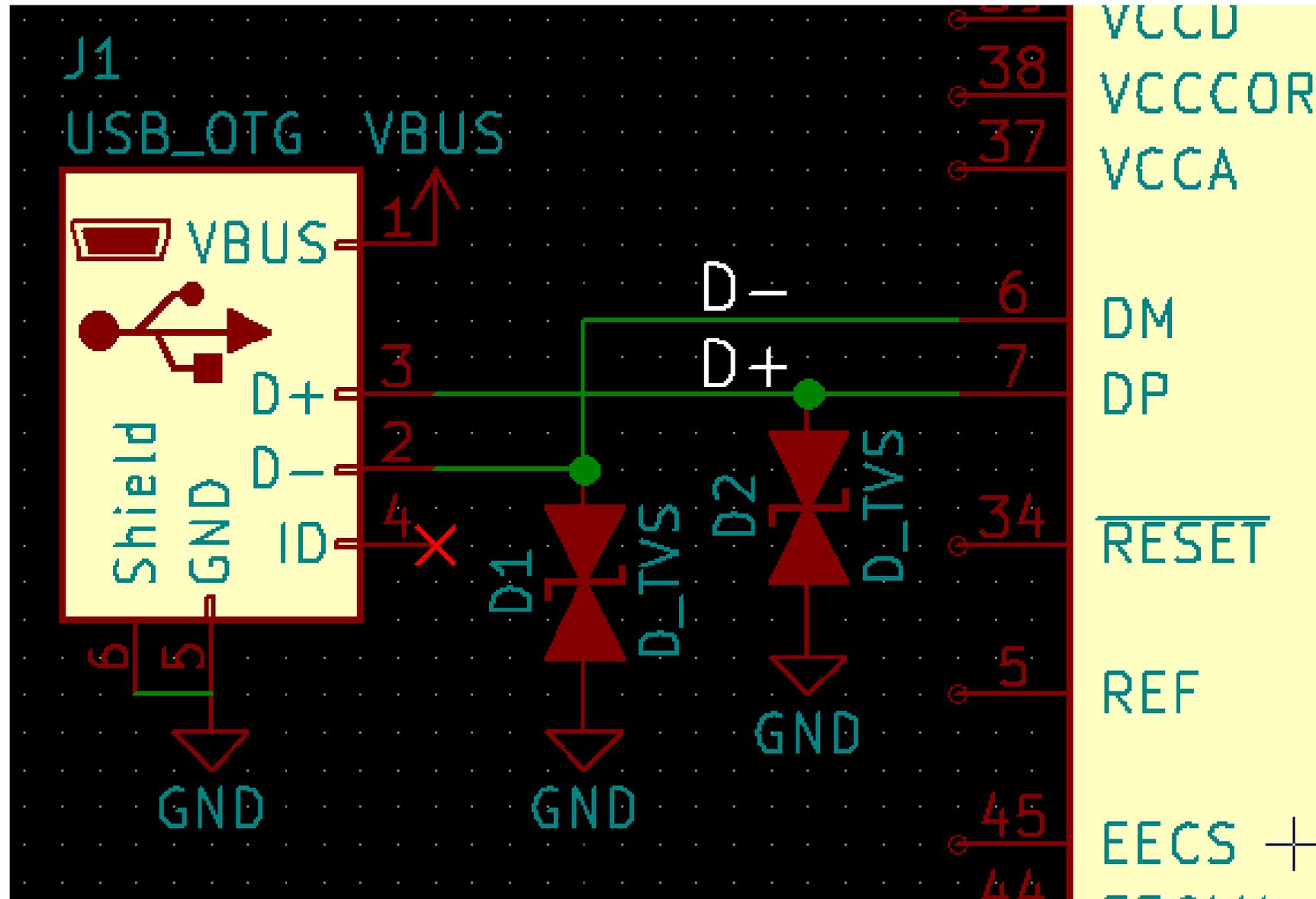

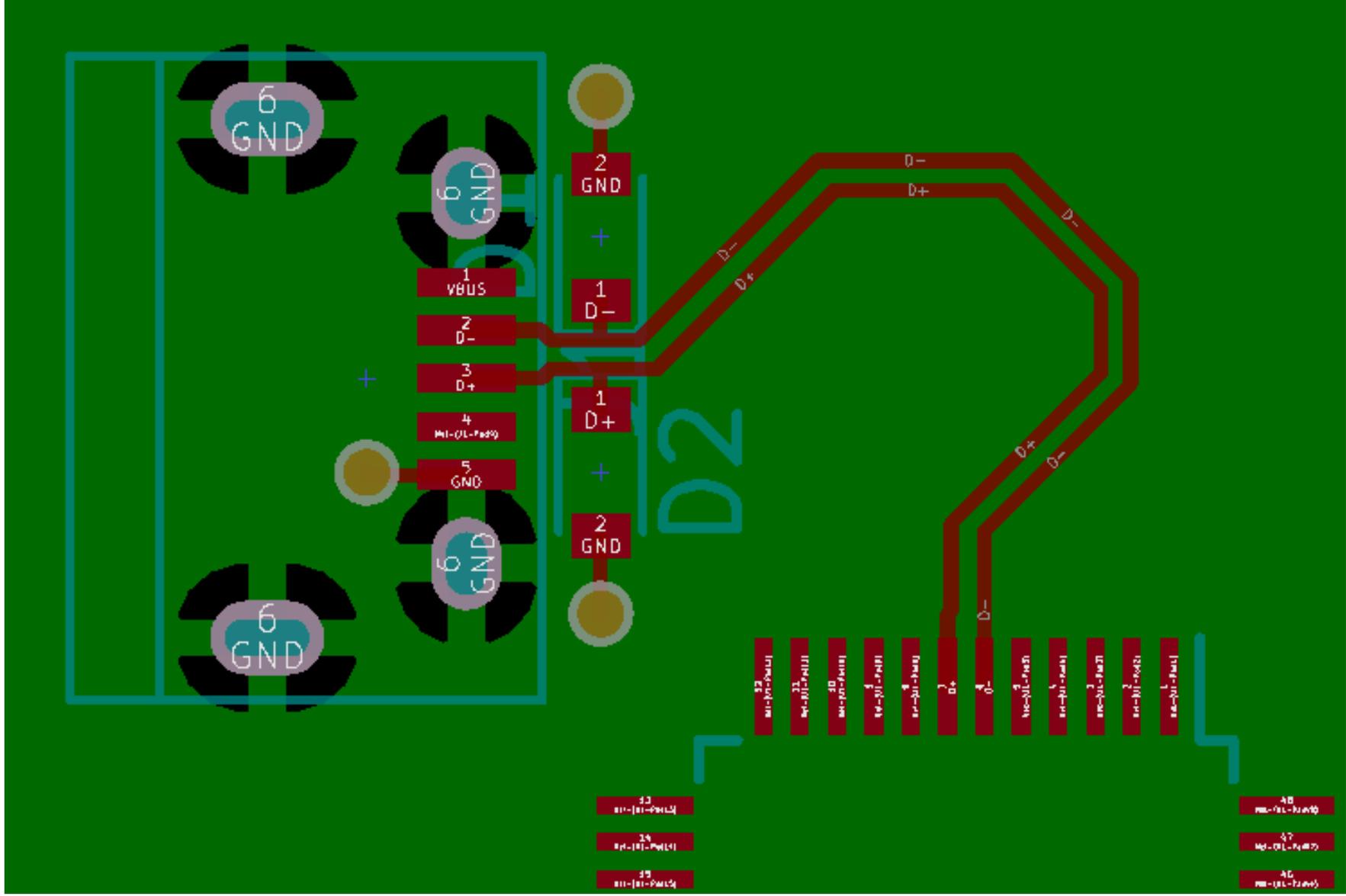

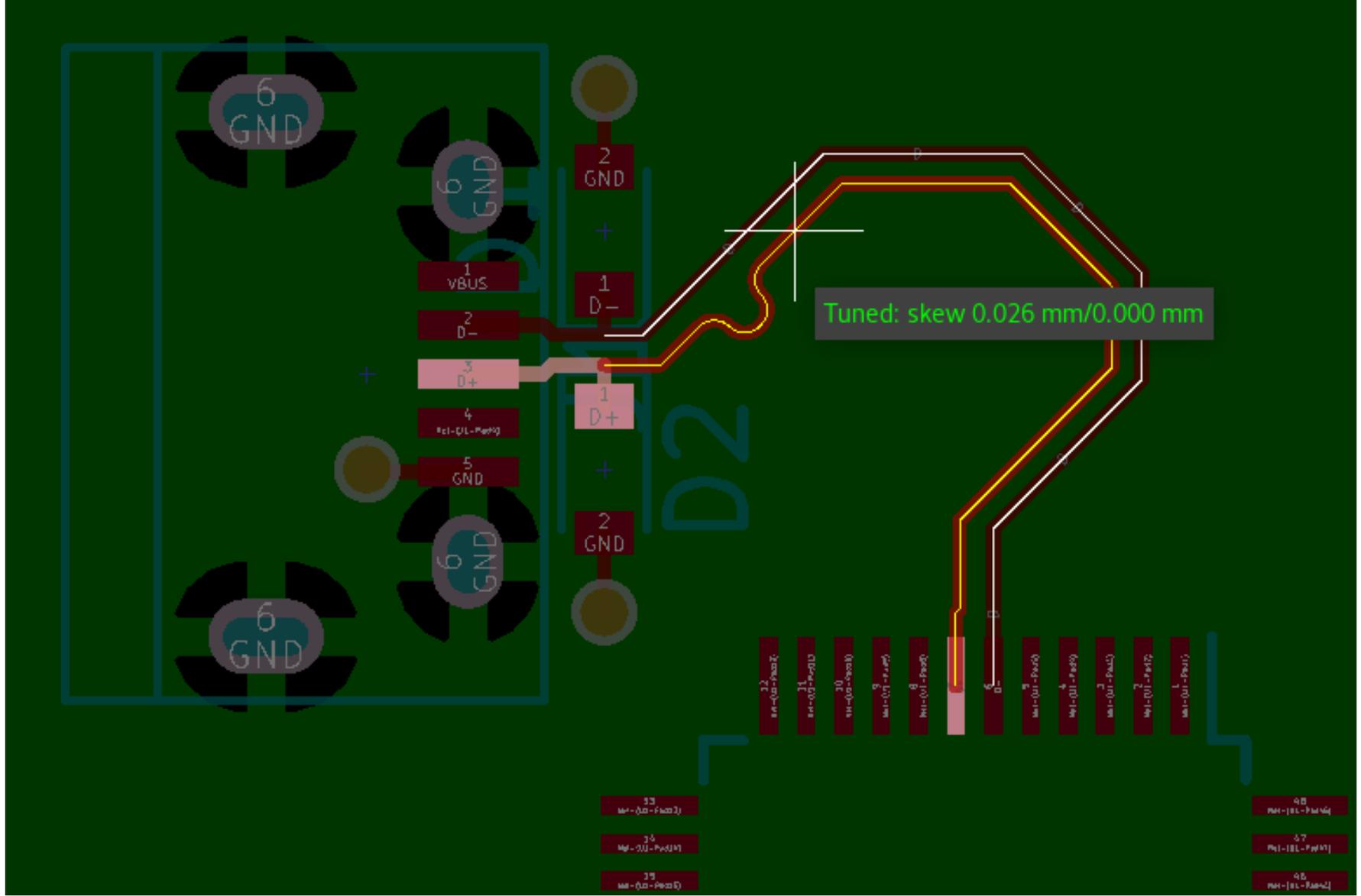

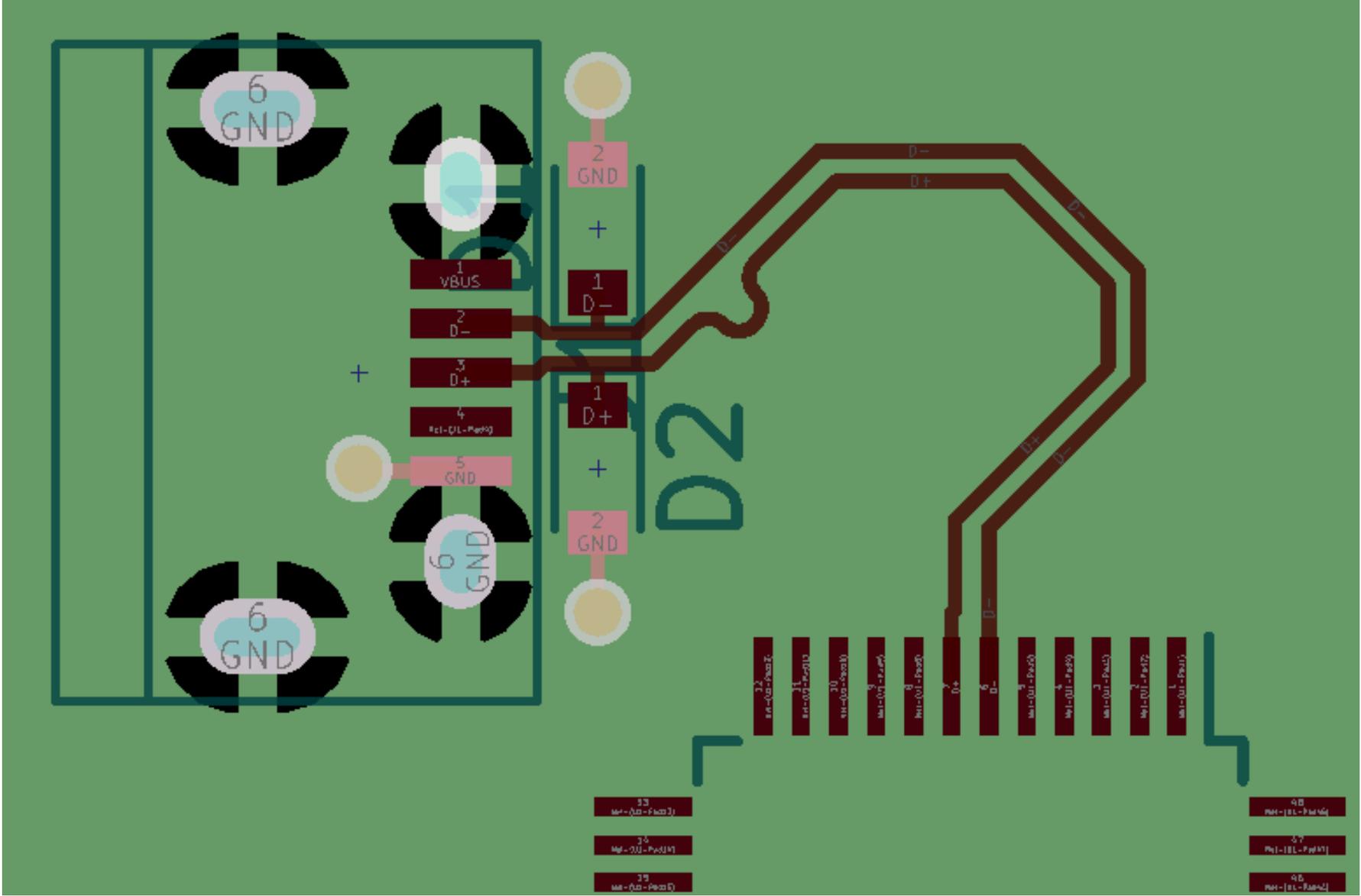

KICAD

WORKFLOW:

- Schema elettrico (*eeschema*)
- Associazione componenti → footprint (*CvPcb*)
- Layout (*pcbnew*)

DEMO

FABBRICAZIONE PCB

FOTOINCISIONE

PRO

- Basso costo iniziale
- Basso costo per PCB
- Buona precisione

CONTRO

- Fori e bordi da fare a mano
- Agenti chimici
- Poco affidabile
- Secondo layer complicato

FRESATURA

PRO

- Rapido
- Basso costo per PCB (~5 € per A4)
- Foratura e bordi automatici
- Buona precisione

CONTRO

- Costo iniziale (600-800 €)
- Secondo layer complicato

AZIENDA

PRO

- Altissima precisione e affidabilità
- Alto numero di layer
- Foratura e taglio automatici

CONTRO

- Costo
- Tempi di consegna (2-4 settimane)

THANK YOU!